# 結報評分標準

圖表	數據	發現問題	電路分析	心得+結論	Reference
15%	15%	10%	30%	20%	10%

## \*\*請假後補交結報的規定\*\*

- 1. 請假需依規定提出假單申請,並安排時間補做實驗並將核準過的假單截圖貼於下方,助教才會進行結報的批改。
- 2. 以請假日計算; 需在一星期內完成補做驗, 二個星期內補交結報(將結報交至 Delay 區)。逾時不進行結報批改。例如: 3/1 請假, 需在 3/8 前完成補做實驗, 3/15 前補交結報。

\_\_\_\_\_


# **REPORT**

# **Experiment 1: Noise Measurement**

1. floating status waveform



2. With hand waveform

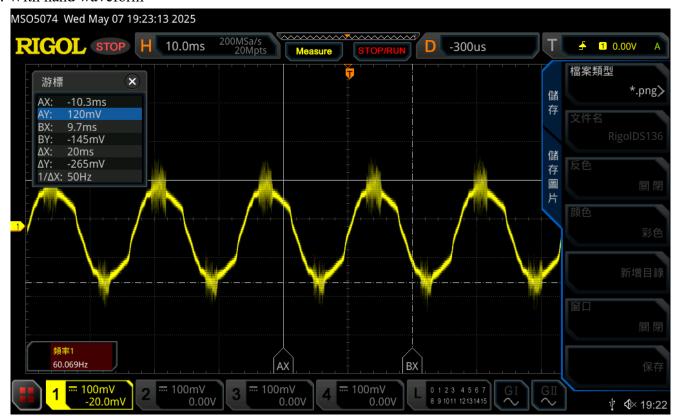

#### ዹ 訊號分析


#### ● 圖一

從圖一來看我們可以發現波型是非常的雜亂、隨機、不規則的,振幅相較於圖二來說較小、但是頻率較高,推測應該是受到環境的噪音影響,像是電磁干擾(EMI)、BNC cable 導線的雜訊、示波器內部的雜訊等種種原因。

#### ● 圖二

當我們雙手各自握住 BNC cable 時,可以觀察到振幅有很明顯地增強、頻率從 110 Hz 衰弱到 60 Hz,我覺得造成這原因主要有以下兩種:

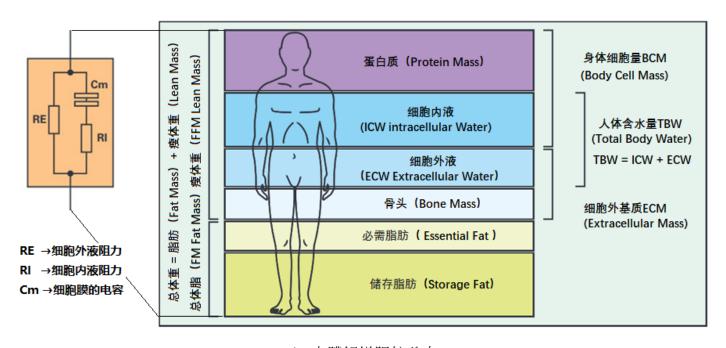- 1. 阻抗的差距: 空氣的阻抗近乎無限大,但人體的阻抗大致位於  $2k \sim 2T$   $\Omega$ ,所以才會 造成振幅上的差異。
- 2. 生物電訊號: 在頻率上,因為圖二的波型是有經過人體,所以相較於電磁干擾,人體的生物電訊號影響更鉅,像是心電訊號(ECG)、肌電訊號(EMG)等等,但是仍然小於來自電源的干擾。



▲ 人體組織阻抗分布


#### ♣ 結論

在實驗一中我們將 BNC cable 分別空接、從雙手通過身體,透過操作讓我們認識到環境噪音、生物訊號的影響。

# **Experiment 2: Noise and filter**

# U1 Output & U4 Output

## ● U1 Output 振幅測量

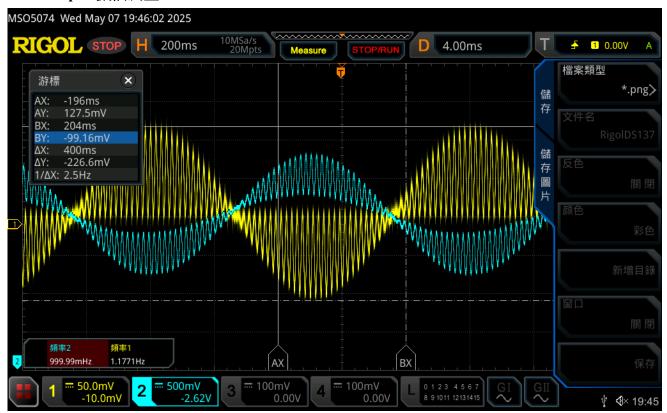

## ● U4 Output 振幅測量



Electrocardiography (ECG)

Final Project

#### U1 Output & U4 Output (FFT,U1)




## U1 Output & U4 Output (FFT,U4)


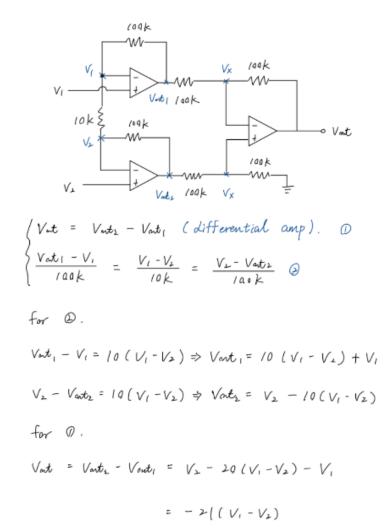
# ▲ 電路分析

我將電路分成兩部分討論,一個是 instrumentation amplifier,另一個是 bandpass filter,並假設 opamp 為理想 $A_0 \to \infty$ 



# ▲instrumentation amplifier

#### Bandpass filter:

$$Z_{1} = \frac{1}{5C_{1}} + R_{1}$$

$$= \frac{1 + 5R_{1}C_{1}}{5C_{1}}$$

$$= \frac{1 + 5R_{1}C_{1}}{5C_{1}}$$

$$= \frac{R_{1}}{1 + 5C_{2}R_{2}}$$

$$= \frac{R_{2}}{1 + 5R_{1}C_{1}}$$

$$= \frac{R_{2}}{1 + 5R_{1}C_{1}}$$

$$= \frac{R_{2}}{1 + 5R_{1}C_{1}}$$

$$= \frac{R_{2}}{1 + 5R_{1}C_{1}} = -\frac{SR_{2}C_{1}}{(1 + 5R_{1}C_{1})(1 + 5R_{2}C_{2})}$$


透過計算我們可以得知 bandpass filter 的兩個 cut-off frequency 分別是:

$$f_{LdB} = \frac{\frac{R_2}{P_1}}{\frac{2\pi}{2\pi}} = 1.69 \text{ Hz}$$

$$f_{HdB} = \frac{\frac{C_1}{C_2}}{\frac{2\pi}{2\pi}} = 318.3 \text{ Hz}$$


$$f_{HdB} = \frac{C_1}{C_2} = 318.3 \text{ Hz}$$

# Matlab 模擬

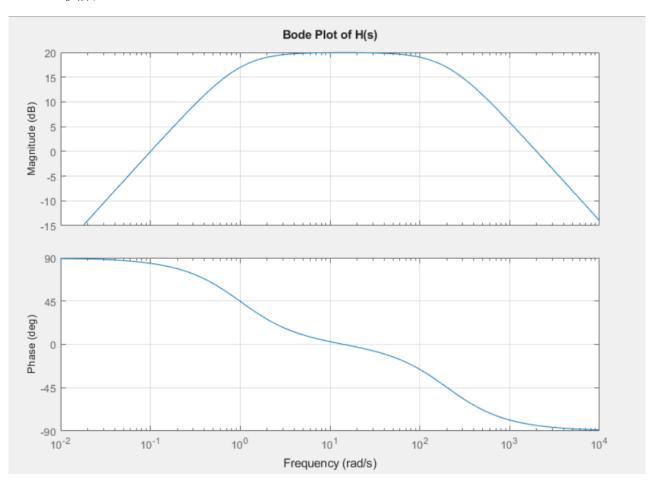


# **↓** LTspice 模擬


# U1 Output & U4 Output

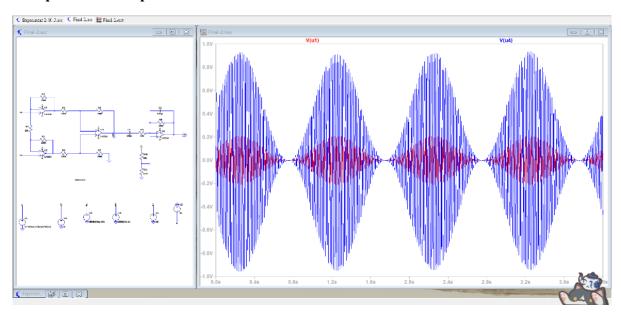

## FFT,U1

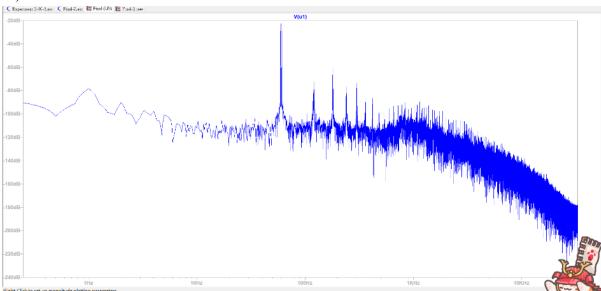

# FFT,U4

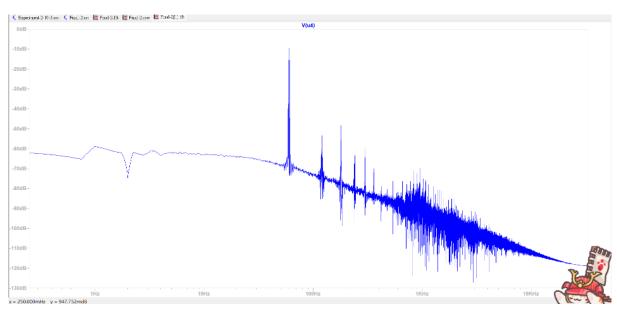

Electrocardiography (ECG)

# ዹ 結論

在實驗二當中我們將 v1 輸入 AM 波、v2 輸入接地,觀察訊號經過 differential amplifier、bandpass filter 後的表現。

# **Experiment 3: Cardiac signal, Noise and filter**

# U1 Output & U4 Output

## ● U1 Output 振幅測量



## ● U4 Output 振幅測量



## U1 Output & U4 Output(FFT,U1)




#### U1 Output & U4 Output(FFT,U4)




# **↓** LTspice 模擬


# U1 Output & U4 Output

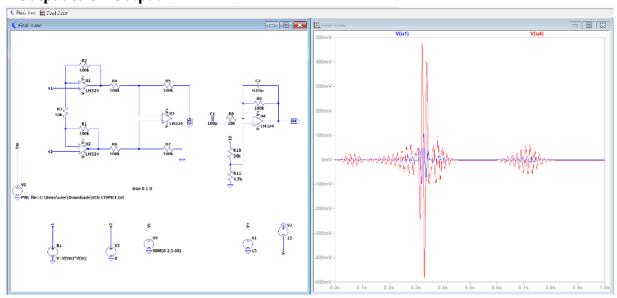

# FFT,U1

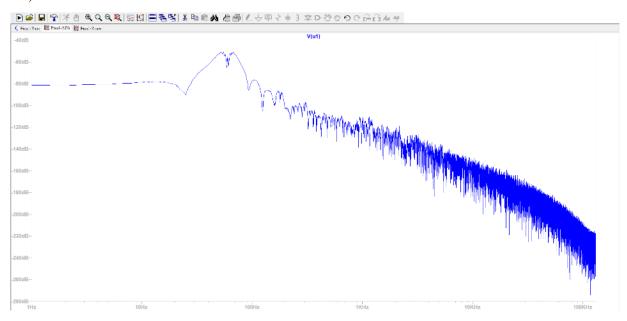

# FFT,U4

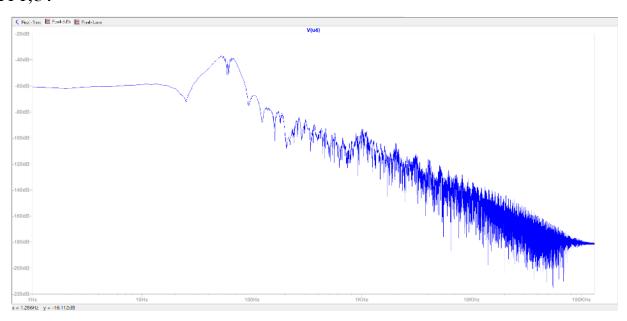

Electrocardiography (ECG) Final Project


## ፟ 問題

Q:如何在LTspice 中模擬 Cardiac 訊號?


我主要找到三種方法:

■ 方法 1: 用 instrumentation amplifier、bandpass filter、Notch filter 三要素構成的電路

Step 4: Building the Full System

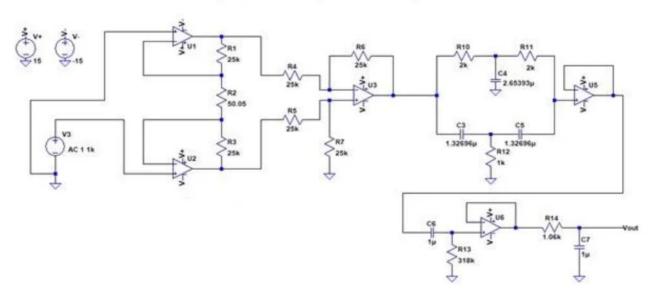

## 產生的 Cardiac waveform:

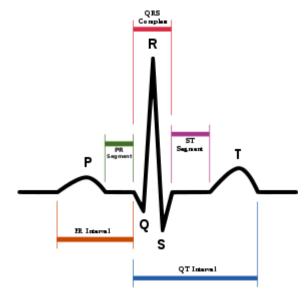


優點:產生的 Cardiac 最接近函數產生器的 Cardiac 訊號。

缺點: 只能用 LTspice 實際模擬出來,非常耗時間。

網址: https://www.instructables.com/ECG-Signal-Modeling-in-LTspice/

■ 方法 2: 用 555 timer 產生類似心電的波動

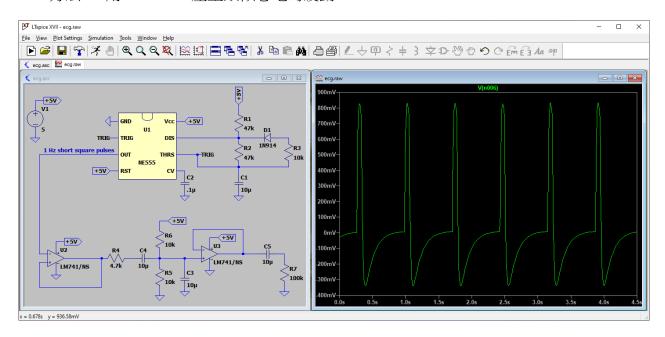

作者還非常好心的開源給大家使用

## 網址:

https://github.com/swharden/SWHarden.com/blob/main/content/blog/2020-09-27-ecg-simulator-circuit.md 但卻不知道是什麼不知名的原因讓這 ECG 訊號產生不出這效果...

■ 方法 3: 用網路整理好的 txt 檔引入作為一顆特殊 voltage component (我引用寫的 source)

#### - Method: 1

The ECG source is implemented using a Piecewise Linear source. To do this we should create a text file with the values of ECG voltages for the corresponding time. I've already done that. Download the text file <a href="here">here</a>.

- Place a Voltage source in the schematic
- · Right-click the voltage source and click 'Advanced'



 Then choose PWL FILE option and provide the address of the text file uploaded above.



我們透過 voltage advanced 選項裡勾選 PWL 引入別人寫好的包裝並使用,然後就能夠吳統產生 ECG 訊號!



▲以上是產生的 Cardiac function


Electrocardiography (ECG) Final Project

# ♣ 結論


實驗三與實驗二的設置差不多,同樣是 instrumentation amplifier & bandpass filter 的組合,但不同的是這次是接上 function generator 的 Cardiac(心臟)訊號模擬真實的心電訊號。

# **Experiment 4: human body Cardiac signal**

1. Cardiac waveform:

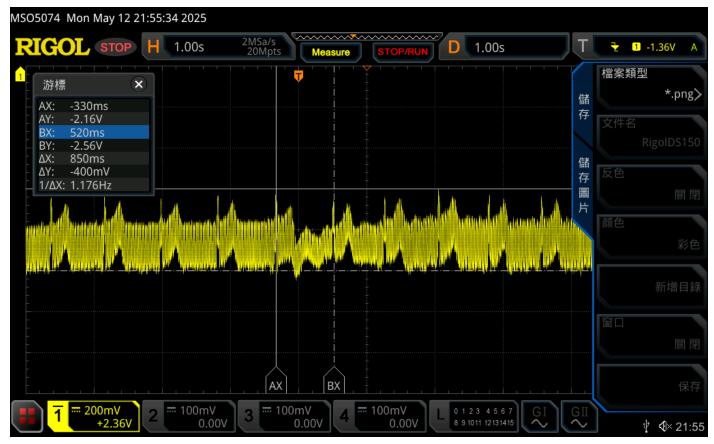

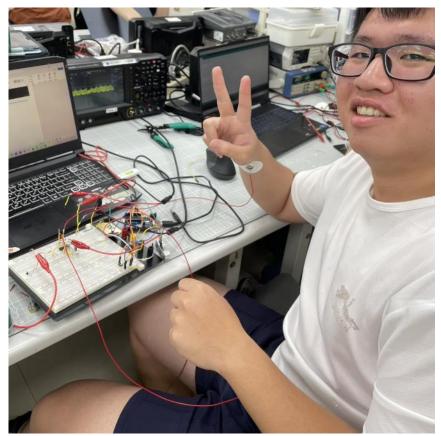2. A photo about real experiment environment. (including yourself, your circuit and the instruments you used.)




# **Experiment 5: human body Cardiac signal and Arduino ADC**

1. Screenshot of your lab result (including Cardiac waveform, heart rate, etc.)

Heart rate = 81 bpm



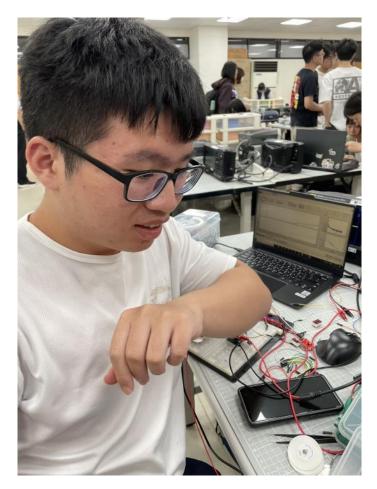2. A photo about real experiment environment. (including yourself, your circuit and the instruments you used.)




# ♣ 結論(4&5)


在實驗四和五當中我們把函數產生器的訊號移除,實際接上電極貼片測量生體的 ESG 訊號,並用示波器顯示出來,確認完訊號的正確與否後,換接上 Arduino 將訊號顯示在 ESG viewer 當中,觀察並測量 HR 等等資訊。
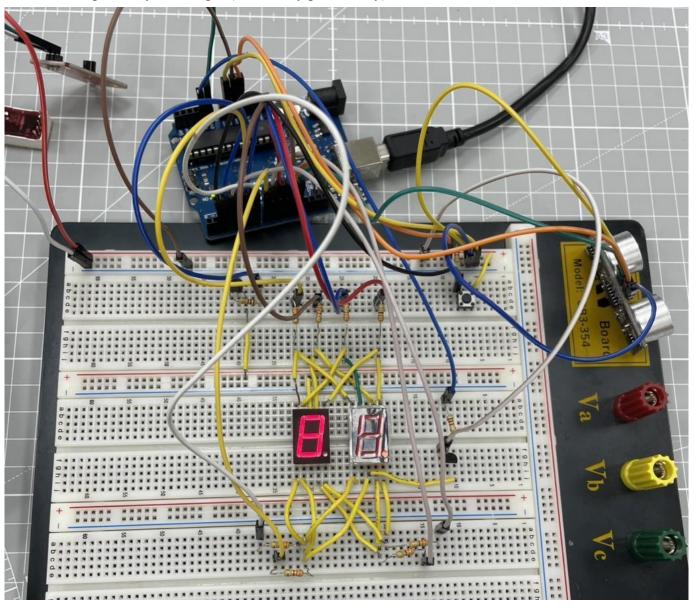
# **Experiment 6: Arduino project**

The circuit diagram of your design: (label every port clearly)



▲ 以上是電路接線實際狀況

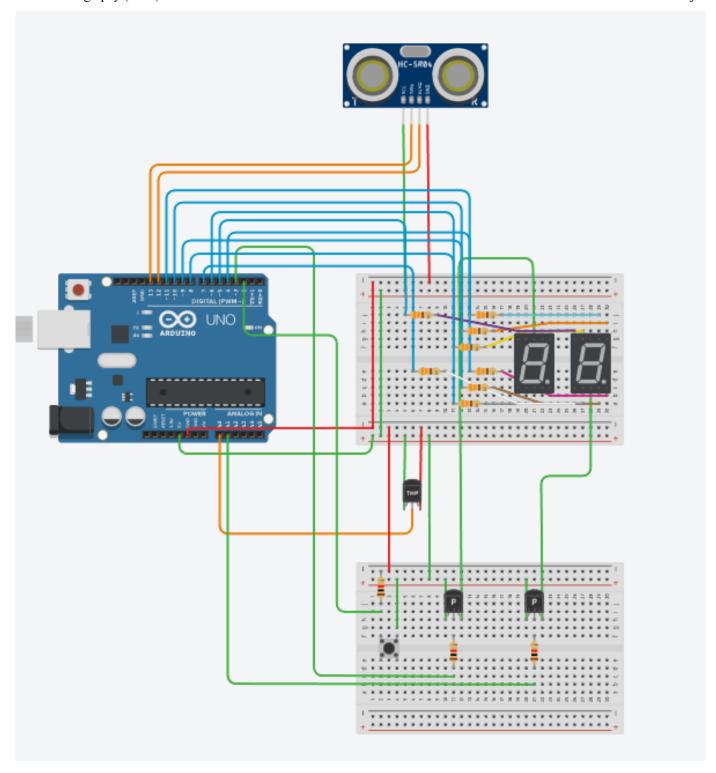

▲ 以上是 Tinkercad 模擬的電路狀況


The sketch of your design: (copy from the Arduino IDE window and paste here)

## ♣ 程式碼分析

```
bool light_state;
                                 15
                                      void setup()
                                 16
                                 17
                                 18
                                           // put your setup code here, to run once:
                                 19
                                           Serial.begin(9600);
                                 20
                                           pinMode(A0, INPUT);
                                           pinMode(KEY PIN, INPUT);
                                 21
    #define KEY_PIN 2
                                 22
                                           pinMode(TRIGGER PIN, OUTPUT);
                                           pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
     #define TRIGGER PIN 13
                                 23
                                           pinMode(Control left, OUTPUT);
                                 24
3
     #define ECHO PIN 12
                                           pinMode(Control_right, OUTPUT);
                                 25
4
     #define A 11
                                           // 設定腳位 11 到 3 為 OUTPUT
     #define B 10
                                 26
5
                                 27
                                           for (int pin = 4; pin <= 11; pin++)</pre>
     #define C 9
6
     #define D 8
                                 28
 7
8
    #define E 7
                                 29
                                              pinMode(pin, OUTPUT);
    #define F 6
                                 30
9
                                           light_state = false;
    #define G 5
                                 31
10
                                           digitalWrite(Control left, HIGH);
                                 32
    #define DP 4
11
                                           digitalWrite(Control_right, HIGH);
                                 33
     #define Control left 3
12
    #define Control_right A1
                                 34
      ▲ 圖(一)
                                                            ▲ 圖(二)
```
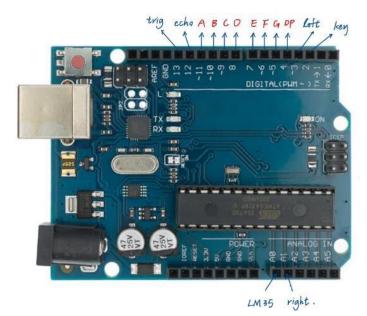
#### ♣ 說明

- 圖(一): 在這裡我用 # define 定義字元將 Arduino UNO 版上的腳位命名成我們實際控制時所稱的代號, pin 13、12 主要是超音波感測器用(triger 腳位控制超音波發送, echo 腳位感測之前 triger 所發送的超音波), pin 11~4 主要是負責控制七段顯示器的顯示位置,依序對入顯示 A~DP 的位子, pin 3、A1 是用來控制 PNP 開關,在這裡因為 digital pin 不夠所以就用 analog pin 代替(A1)。
- 圖(二):在 setup function 當中我先將 PC 端與 Arduino UNO 板間加上連結,以利之後用 serial monitor debug,並在這裡加上 light\_state 變數,這變數紀錄、控管七段顯示器是要顯示溫度 感測的資料還是超音波測具的資料。



Final Project

```
36
     void loop()
37
         if (digitalRead(KEY PIN) == HIGH)
38
39
              light_state = !light_state;
40
41
42
         delay(200);
43
         if (light state)
44
45
         {
             float distance = getDistance(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN);
46
             Serial.print("Distance: ");
47
             Serial.print(distance);
48
49
             Serial.print(" cm ");
              Serial.print(int(distance / 100));
50
              Serial.print(" ");
51
              Serial.print(int(distance) % 100 / 10);
52
             Serial.print(" ");
53
             Serial.println(int(distance) % 10);
54
             showDistance(distance);
55
56
         }
         else
57
58
59
             float tmp = getTemperature();
60
             getTemperature();
             Serial.print("tmp: ");
61
              Serial.print(tmp);
62
              Serial.print(" C ");
63
              Serial.print(int(tmp / 10) % 10);
64
              Serial.print(" ");
65
66
              Serial.print(int(tmp) % 10);
              Serial.print(" ");
67
68
              Serial.println(int(tmp * 10) % 10);
69
              showTemp(tmp);
70
71
```

在 loop function 當中我先判別是否有按下按鍵,如果有就改變 light\_state 的狀態(也就是改變七段顯示器要顯示的數據對象),改變完再進入顯示數據的環節。

再更新完狀態(前後相反)後進開始判斷邀輸出的數據是哪個?,如果是 1 的話(有按下)就顯示超音波測距的內容,先顯示再 serial monitor 上再用包裝的 showDistance() 在七段顯示器上輸出所測量到的值。

相反地,如果是 0 的話(並沒有按下)就顯示溫度感測的內容,採用的方法也是先顯示在 serial monitor 上後再用包裝的 showTemp 在七段顯示器上輸出所測量到的溫度。

在這裡我透過這樣的設計達成以下的效果:當我按下按鈕時會改變型態,不按就不會,配合之前先在 setup 中宣告的 light\_state = false,我們可以達到 default 為溫度感測,等到按下按鍵才會是超音波測距的功能。

```
float getDistance(int trigPin, int echoPin)

float getDistance(int trigPin, int echoPin)

float getDistance(int trigPin, int echoPin)

delayMicroseconds(2);

delayMicroseconds(2);

delayMicroseconds(20);

delayMicroseconds(20);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

return duration * 0.034 / 2;

return duration * 0.034 / 2;

delayMicroseconds(20);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

return duration * 0.034 / 2;

long duration * 0.034 / 2;
```

getDistance 顧名思義,就是用來將 HC-SR04P 超音波測距所測到的時間差轉換成距離,首先我們先知道超音波測距測出來的時間是微秒,因此在轉換成公分時要考慮進去這因素的影響:

昔速公式 
$$V = 331 + 0.9 \times T$$
 (構成温度)  
专環境温度与  $15^{\circ}C \Rightarrow V = 340 \text{ m/s}$   
 $Path (cm) = OT \times 340 \times 10^{-2} \times 10^{-6} \div 2$   
 $(m/s) \quad cm \quad cm/\mu m \quad ech.$   
 $= \Delta T \times 0.034 / 2$ 

透過以上的關係式我們能將讀取到的時間差轉成距離(cm)。

接下來我們來探討 LM35 讀取的電位該如何轉換成攝氏溫度,首先我們先知道 analog 讀到的數值會介在 0~1023 之間,然後讀取到的溫度與電位之間的關係為:


再根據 LM35 板上 Vcc 端接的是 5V,我們可以把電訊號轉成攝氏溫度:

$$T = A_0 (1024 \times 5 \times 100)$$

$$\Delta V(V) \frac{1}{10m}$$

```
void showTemp(float tmp)
                                                       129
     void showDistance(float distance)
73
                                                       130 \( \{ \)
74
                                                                 for (int i = 0; i < 50; i++)
                                                       131
         for (int i = 0; i < 50; i++)
75
                                                       132
76
                                                                     digitalWrite(Control_left, HIGH);
                                                       133
            digitalWrite(Control left, HIGH);
77
                                                                     digitalWrite(Control_right, LOW);
                                                       134
             digitalWrite(Control right, LOW);
78
                                                                      showsevenseg(int(tmp / 10) % 10);
                                                      135
             showsevenseg(int(distance / 100));
79
                                                      136
                                                                     delay(10);
            delay(10);
80
                                                       137
81
                                                                 for (int i = 0; i < 50; i++)
                                                       138
82
         for (int i = 0; i < 25; i++)
                                                       139 🗸
83
                                                                     digitalWrite(Control left, LOW);
                                                       140
            digitalWrite(Control left, LOW);
84
                                                                     digitalWrite(Control right, HIGH);
                                                       141
            digitalWrite(Control right, HIGH);
                                                       142
                                                                     showsevenseg(int(tmp / 10) % 10);
            showsevenseg(int(distance / 100));
86
                                                                     delay(5);
                                                       143
            delay(10);
87
                                                                     digitalWrite(Control left, HIGH);
            digitalWrite(Control left, HIGH);
88
                                                                     digitalWrite(Control right, LOW);
                                                       145
            digitalWrite(Control right, LOW);
89
                                                                     showsevenseg(int(tmp) % 10);
                                                      146
90
            showsevenseg(int(distance) % 100 / 10);
                                                       147
                                                                     delay(5);
91
             delay(10);
                                                       148
92
```

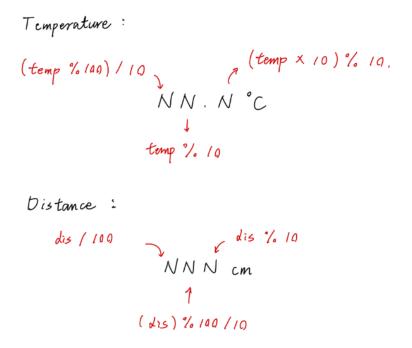以上兩張圖都是我用來顯示 Distance、Temperature 所包裝好的函數,透過以下的規則將顯示變成 跑馬燈的形式輸出:



顯示上我會先開啟左邊的七段顯示器顯示 10ms,再關掉左邊開啟右邊七段顯示器 10ms,根據人類眼睛 fps 大概是 50~60 Hz 之間,我這樣閃爍頻率大概在 100 Hz,可以讓跑馬燈流暢地顯示,並在每次顯示完左右後就會往左推送一格,並遞補心的字元顯示。

Electrocardiography (ECG)


```
void showsevenseg(int num)
{
    // 清除所有段(共陽極:輸出 HIGH 表示關閉)
    for (int i = 4; i < 12; i++)
    {
        | digitalWrite(i, HIGH); // 先關閉所有段
    }

    switch (num)
    {
        case 0:
        | digitalWrite(A, LOW);
        digitalWrite(B, LOW);
        digitalWrite(C, LOW);
        digitalWrite(E, LOW);
        digitalWrite(F, LOW);
        digitalWrite(F, LOW);
        break;</pre>
```

最後我將要顯示數字顯示在七段顯示器上,所以要控制 A~DP 的腳位(digitalWrite),我將這一整個部分都寫到 showsevenseg 函數中,透過這個函數控制左右的七顯應該要顯示哪些區段。

Your demo video (play the complete melody) link: <a href="https://youtube.com/shorts/qy7vO08ah7o?feature=share">https://youtube.com/shorts/qy7vO08ah7o?feature=share</a>

# **┷** Tinkercad 模擬

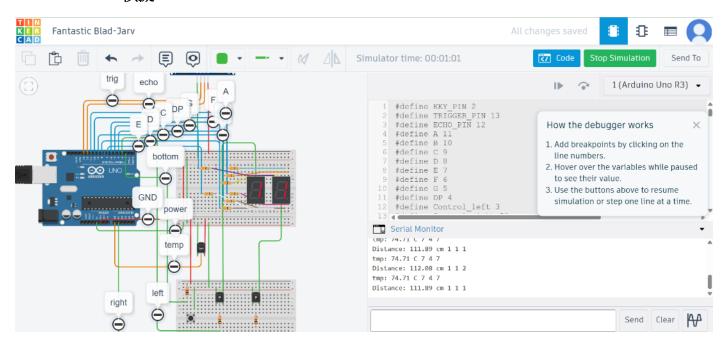

Tinkercad 連結: https://www.tinkercad.com/things/7RGkkIPdo7d-final-project

#### ♣ 結論

透過這次實驗我們將先前的實驗所用過的 Arduino 電子元件整合起來,透過跑馬燈流暢地顯示我們所測量到的數字。

## ♣ 心得

這次的實驗確實貫徹了本學期所學的內容。前半部分的 Arduino 專題延續了實驗二的溫度感測、實驗四的超音波感測,以及實驗五的七段顯示器,我們綜合運用這些元件,設計出一個具有跑馬燈效果的顯示裝置。在程式設計初期,我遇到了不少困難,例如如何實現跑馬燈的動態效果、如何在 delay 延遲期間偵測按鈕的狀態等。然而後來發現,其實這些問題並沒有我想像得那麼複雜,只要搭配 demo 時的手勢控制,再加上設定空白顯示的技巧,就能輕鬆解決。

後半部分則是差動放大器與 AM 調變的應用,對應到 Part 1 的內容。透過這些操作, 我們成功濾除噪音並以頻域分析的方式處理心電訊號。不過在實際操作時,我卻在這裡遇到 了最大的 bug:當時在示波器上觀察心電訊號時,誤將微弱的心電訊號接到 +15V 的端點, 而非簡報中助教指示的接地端。直到重新檢查簡報才發現這個錯誤,為了這個問題我花了將 近兩個小時才成功除錯……

## ♣ 引用

#### ● 七段顯示器

https://milktea132.blogspot.com/2018/05/8051-4-timer.html

#### ● 心電圖感應器

https://kuangtien.yida-design.com.tw/2/file603f14b17f312.pdf?n1=

## • LM35

https://www.ti.com/product/LM35?utm\_source=google&utm\_medium=cpc&utm\_campaign=asc-sens-null-44700045336317599\_prodfolderdynamic-cpc-pf-google-tw\_zhtw\_int&utm\_content=prodfolddynamic&ds\_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gad\_source=1&gad\_campaignid=8991900621&gbraid=0AAAAAC068F0F\_ZN4v190FoIQo9rIz9jTm&gclid=Cj0KCQjwucDBBhDxARIsANqFdr0Dck8iwzC9m63iXpm249agMynTVd2mSlrBRAAS3wKKnFE9vKB32lsaArVVEALw\_wcB&gclsrc=aw.ds

## ● 人眼 fps

https://as-creative.com.tw/%E6%9C%AA%E4%BE%86%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%B1%
A4/%E6%88%91%E5%80%91%E7%9A%84%E8%82%89%E7%9C%BC%E6%AF%8F%E7%
A7%92%E8%83%BD%E5%A4%A0%E6%8D%95%E6%8D%89%E5%A4%9A%E5%B0%91%
E7%95%AB%E9%9D%A2%EF%BC%9F/

#### ● 人體電阳

https://lp-cn1-wechat-production.merklechina.com/post/digikey/technical\_article/1106/

#### ● LTspice ECG 訊號

https://glenzac.wordpress.com/2018/11/09/ecg-sources-for-pspice-tina-multisim/